

1. C ✓ Since it relates to coil, AC should be implemented.
2.  $A \times R \times \frac{1}{j\omega C} = \frac{R}{j\omega C} = \frac{R}{j\omega C + 1}$   $\omega = 2\pi f$  as  $f \uparrow \omega \uparrow V_{out} \downarrow$ .

Low pass filter

$$V_i = V_o$$

3. B ✓

$$\begin{aligned} \textcircled{4} A_{eq} &= \frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R_1 \\ &= \frac{1}{j\omega \times 10^{-6}} + j\omega \times 20 \times 10^{-3} + 30 \\ &= 30 + \frac{1}{j\omega \times 10^{-6}} + j\omega \times 20 \times 10^{-3} \\ V_{out} &= \frac{30}{30 + \frac{1}{j\omega \times 10^{-6}} + j\omega \times 20 \times 10^{-3}} \end{aligned}$$

$$f_c = f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\text{Resonance frequency} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 800 \text{ Hz.}$$

5. B ✓

T & I<sub>a</sub> series motor.

$$6. B V_e = K_e \cdot \omega$$

$$= 50 \times 10^{-3} \times 210 \times \frac{1200}{60}$$

$$= 6.28 \text{ V.}$$

$$I_a = \frac{V - V_e}{10}$$

$$= 0.57.$$

$$T_e = K_t (I_a)$$

$$= 0.02858$$

$$= 29 \text{ mNm.}$$

$$7. A T_e = 30 \times 10^{-3} (1.2) \text{ at } \omega = 0.$$

$$= 0.036.$$

$$R = \frac{12}{1.2} = 10 \Omega.$$


$$V_e = V - I_a R.$$

$$K_e \omega = V - \frac{T_e}{K_t} R.$$

$$\omega = \frac{V}{K_e} - \frac{T_e}{K_t + K_e} R.$$

$$= 333.3$$

$$= 3683 \text{ RPM.}$$

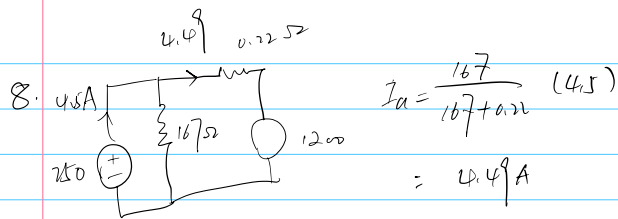

$$V_e = K_e \omega$$

$$250 - 4.49(0.22) = K_e \left( 250 \times \frac{1700}{60} \right)$$

$$K_e = 1.981$$




$$\text{New } I_a = 56.4 \text{ A.}$$

$$V_e = 237.5$$

$$\omega = \frac{V_e}{K_e}$$

$$= 119.89$$

$$= 1145 \text{ RPM}$$

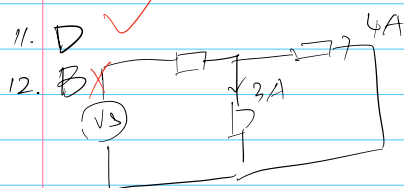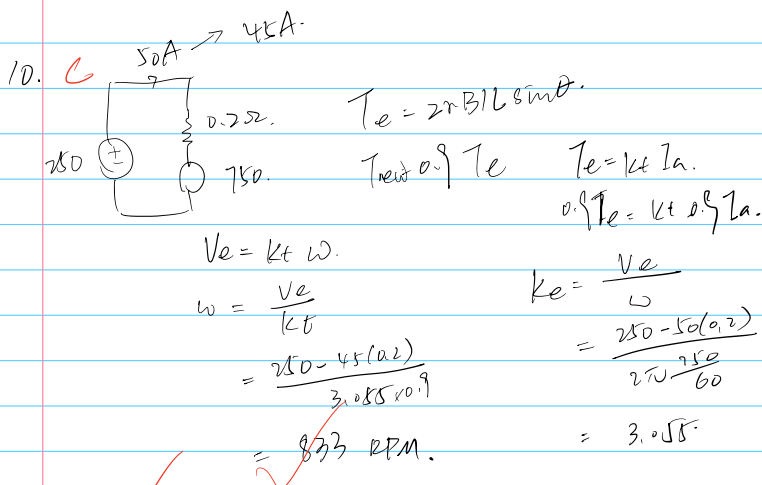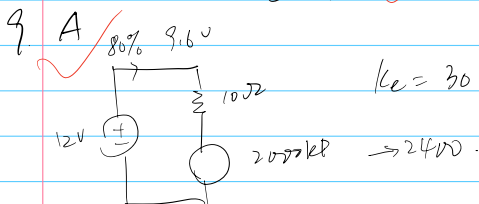

$$I_1 = I_2 + I_3 \text{ (in phase)}$$

$$\text{Not in terms of magnitude only.}$$


$$I_1 I_2 \pm 3 + 4$$

13.  $\bar{v}_1 = 2 \sin(100t - 45^\circ) = 2 \cos(100t - 135^\circ)$  ✓  
 $\bar{v}_2 = 0.5 \cos(100t - 60^\circ)$   
 $\bar{v}_3 = 1 \cos(100t - 30^\circ)$   
 $= -0.298 - j 2.34$   
 $= 2.37 \angle -97.24^\circ$

14. B ✓  $\bar{I}_S = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$   $V_S = 5 \angle 0^\circ$   
 $= 12 \angle 45^\circ + 16 \angle 45^\circ$   
 $= 1.414 \angle 160^\circ$   
 $= 1.414 \angle 0^\circ$   
 $Z = \frac{V_S}{I_S}$   
 $= \frac{5 \angle 0^\circ}{1.414 \angle 0^\circ}$

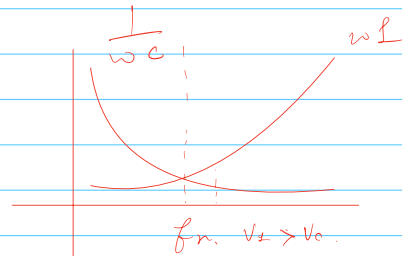15. B ✓  $Z_c = \frac{1}{j\omega C}$   $Z_L = j\omega L$

$V_L > V_C$ , i Lags.  $V_S$  Leading  $I_S$ .



16. B ✓  $Z_{eq} = \frac{(10 - j10)(10 + j10)}{20 + 0}$   
 $= 10$

$V_2 = 5 \times \frac{10}{20}$

$= 2.5 V. = \frac{5}{2} V$

17. B ✓  $V_S - V_1 - V_2 = 0$

$10 \angle 45^\circ - 5 \angle 0^\circ - V_2 = 0$

$V_2 = 10 \angle 45^\circ - 5 \angle 0^\circ$

$= 2.071 + j 7.071$

$= 7.37 \angle 73.68^\circ$

$V_2 + V_3 - V_4 = 0$

$7.37 \angle 73.68^\circ + 5 \angle 45^\circ = V_4$

$V_4 = 12 \angle 62.1^\circ$

(18) R ✓

(19) C ✓ RC Low pass filter.


(20)  $\Delta V = \frac{V}{2fRC}$   
 $= 2.4V.$

因为是DC. 所以频率  $\Delta V$ .

$$V_{o, \max} = 230 \times \sqrt{2}.$$

$V_o$  peak to peak = highest to lowest
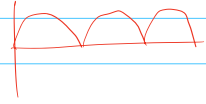
$$V_{o, \text{avg}} = \frac{2 \cdot V_m}{\pi}$$




$$V_e = k_e \omega = 480 - 0.5(2)$$

$$k_e 40 \omega = 479.$$

$$k_e = 3.81.$$

$$T_0 = k_t \cdot I_a$$
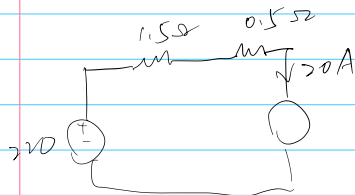
$$T_{\text{dep}} = T_{\text{avg}} = k_t \cdot I_a = 1.806 \text{ Nm}.$$



$$V_e = 220 - 20(2)$$

$$= 180.$$

$$P_{\text{dep}} = 3600 \text{ W}$$

$$P_{\text{ent}} = 3450$$

$$\frac{3450}{220 \times 20} \times 100\% = 78.4\%.$$